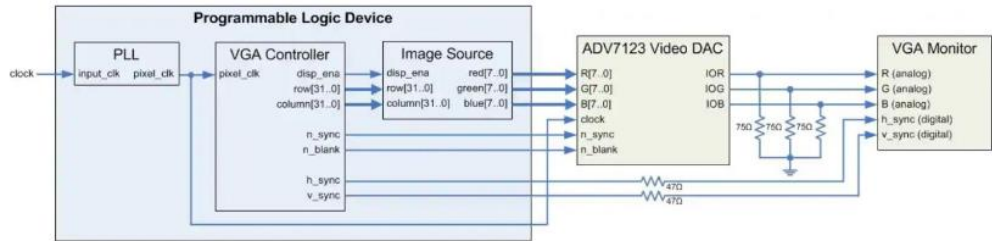


Puerto VGA

En el diagrama se muestra un ejemplo de como se pueden implementar y seguir las resistencias y como estas están conectadas a tierra.



Combinación	Voltaje	Resistencia (Ohms)
000	0V	0
001	.1V	3675
010	.2V	1800
011	.3V	1175
100	.4V	862.5
101	.5V	675
110	.6V	550
111	.7V	460.7