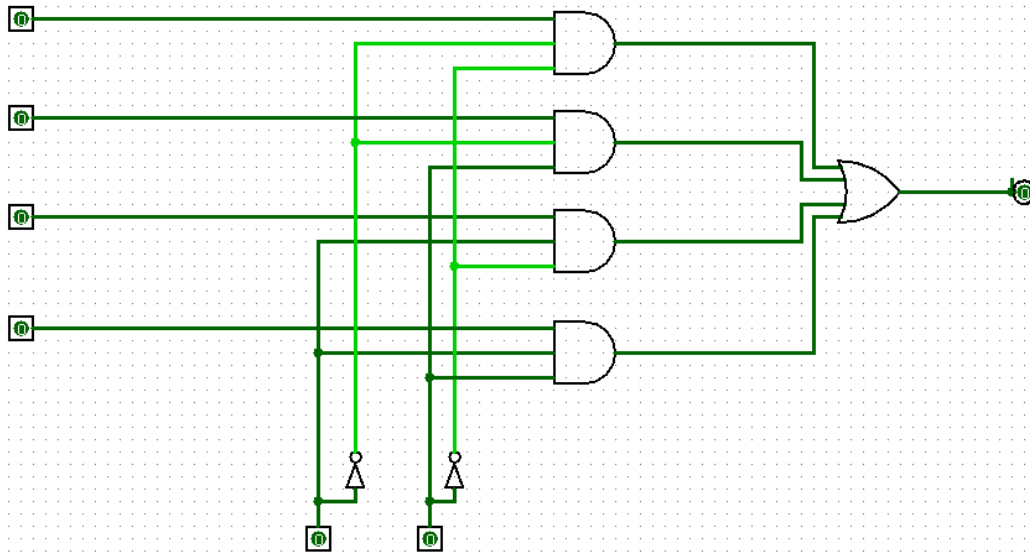



Practica 2

MULTIPLEXOR 4 A 1 UTILIZANDO COMPUERTAS LÓGICAS


Stephanie Benitez A00820320



HALF ADDER USANDO MUX 4:1

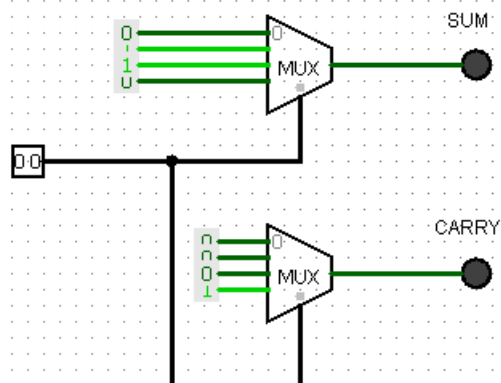

Multiplicador complementos a 2

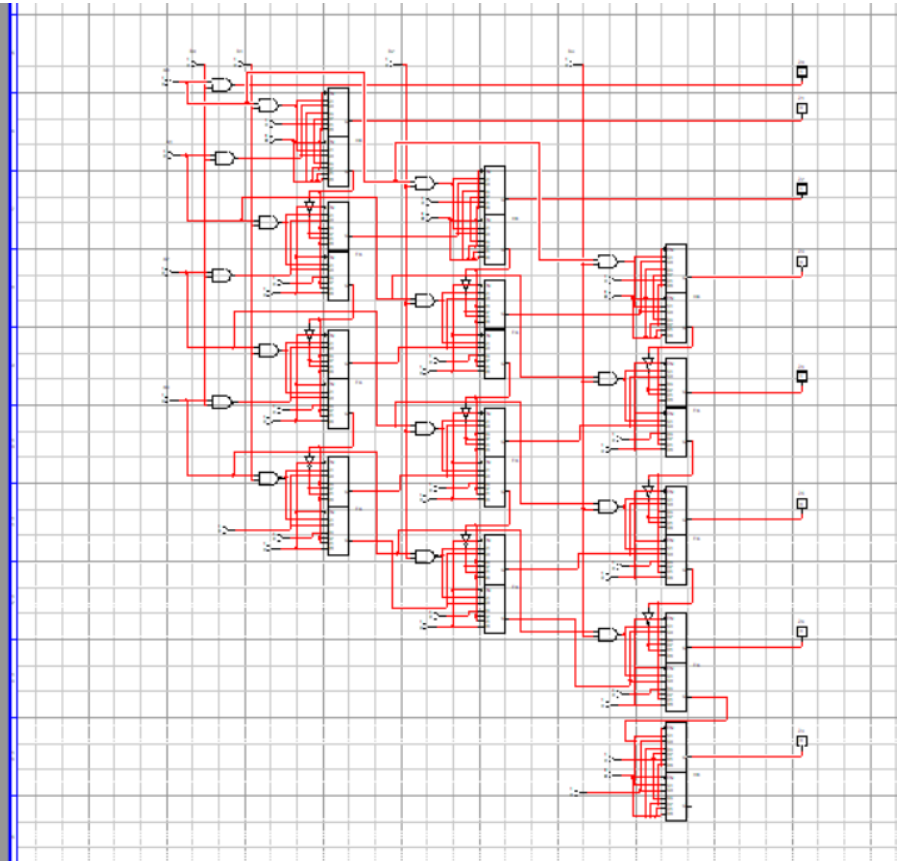

Full adder

