

STEPHANIE BENITEZ CABRERA A00820320  
DAC

$$7V = 5V \left( \frac{75}{R+75} \right)$$

$$R = \frac{5(75)}{.7} = 75$$

$$R = 460.7 \Omega$$

$$R_{001} = \frac{5(75)}{.1} \cdot 75$$

$$= 550 \Omega$$

$$000 \rightarrow 0 \Omega$$

$$001 \rightarrow 3675 \Omega$$

$$010 \rightarrow 1800 \Omega$$


$$011 \rightarrow 1175 \Omega$$

$$100 \rightarrow 862.5 \Omega$$

$$101 \rightarrow 675 \Omega$$

$$110 \rightarrow 550 \Omega$$

$$111 \rightarrow 460.7 \Omega$$

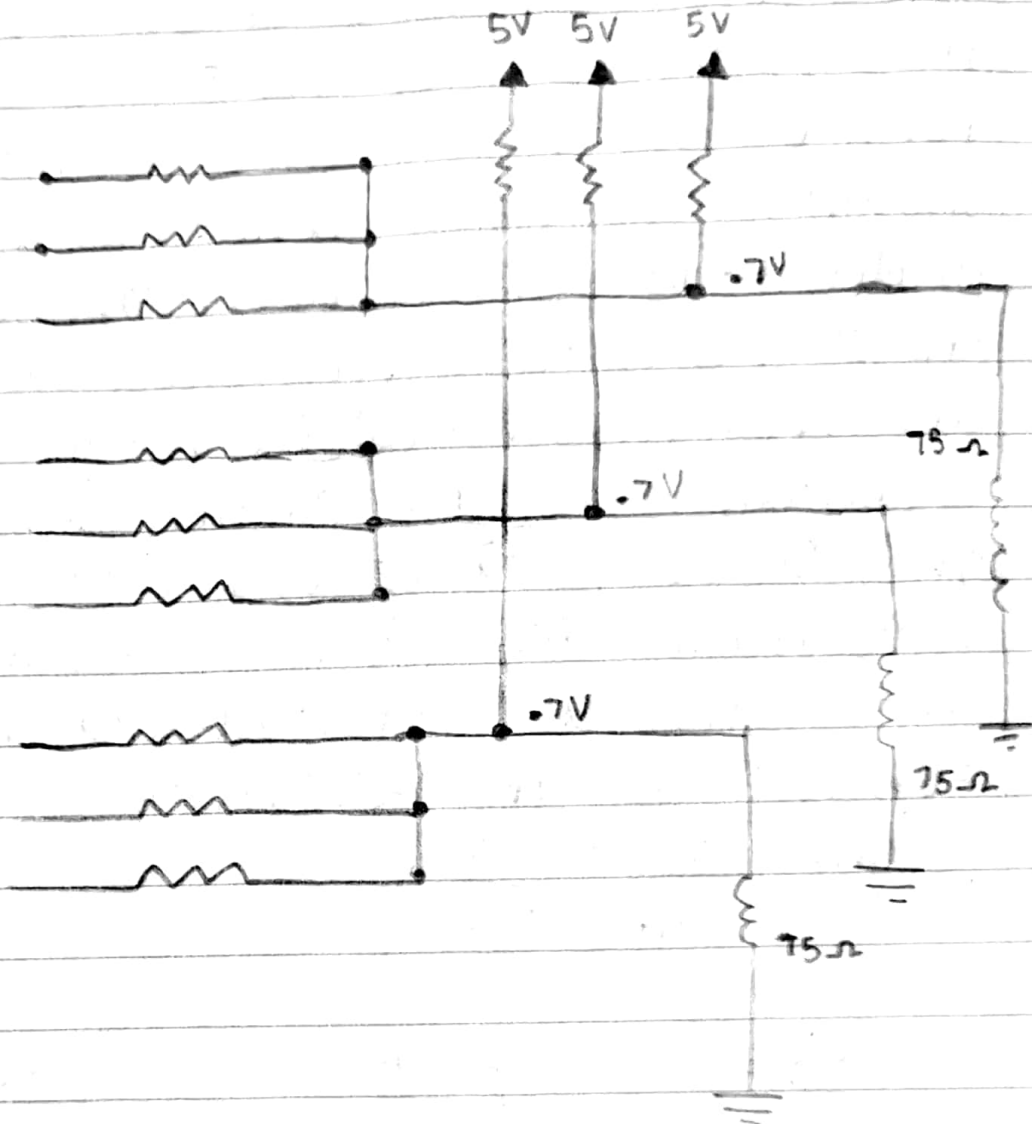

$$R_{010} = \frac{5(75)}{.2} - 75 = 1800 \Omega$$

$$R_{011} = \frac{5(75)}{.3} - 75 = 1175 \Omega$$

$$R_{100} = \frac{5(75)}{.4} - 75 = 862.5 \Omega$$

$$R_{101} = \frac{5(75)}{.5} - 75 = 675 \Omega$$

$$R_{110} = \frac{5(75)}{.6} - 75 = 550 \Omega$$