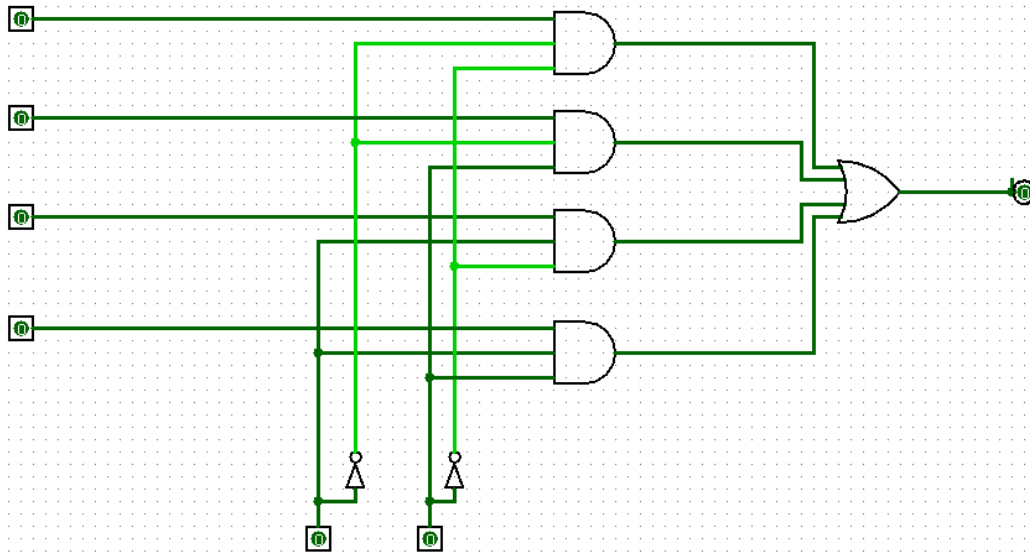



## Practica 2

### MULTIPLEXOR 4 A 1 UTILIZANDO COMPUERTAS LÓGICAS

Stephanie Benitez A00820320



### HALF ADDER USANDO MUX 4:1

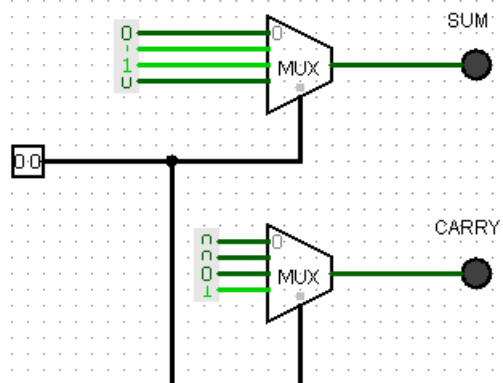

Multiplicador complementos a 2

